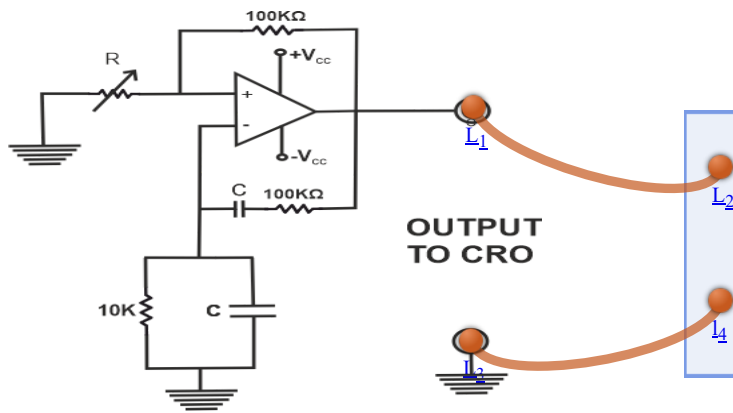


Wein bridge oscillator


Instructions



Check Reset

Select Resistance(K) = Calculate

Resistance(R)	=	300 KΩ
Capacitance(C)	=	0.01 μF
Frequency(f)	=	0.053 KHz
<div>Add to table</div>		

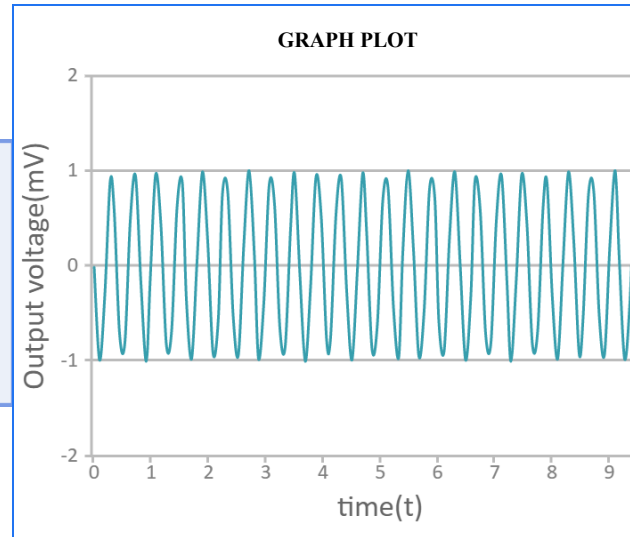

EXPERIMENTAL TABLE			Print
3	49.8	0.01	0.320
4	65.7	0.01	0.242
5	104.6	0.01	0.152
6	124.1	0.01	0.128
7	145.3	0.01	0.110
8	189.5	0.01	0.084
9	223.1	0.01	0.071
10	240.8	0.01	0.066
11	277.9	0.01	0.057
12	300	0.01	0.053